

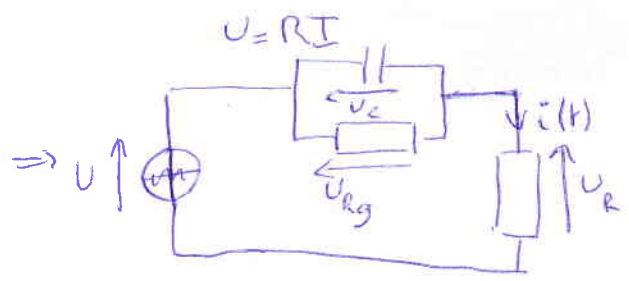

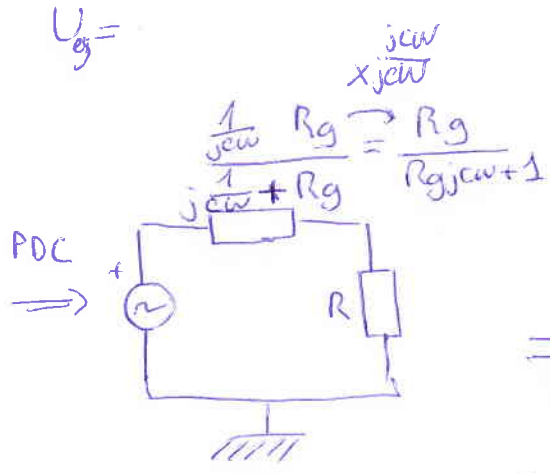
$$E \sin(\omega_0 t) = \tilde{E} e^{j\omega_0 t}$$




Passage en complexe:

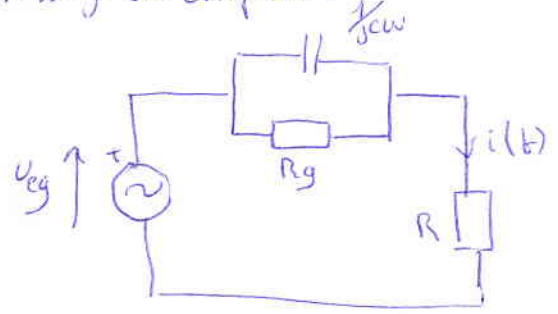


loi des mailles

En statique:

Basse freq:

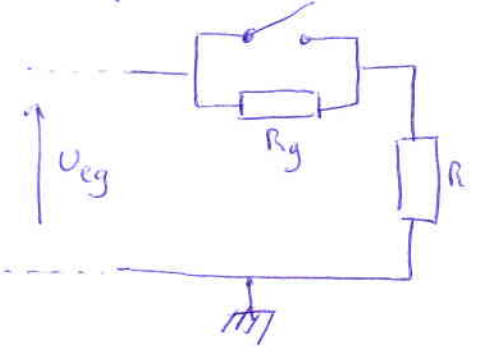

Haute freq:

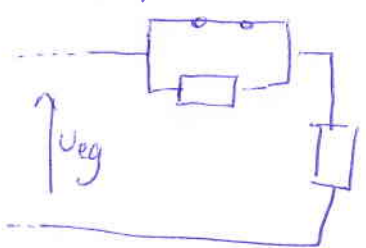

$$\emptyset = R \underline{i} + \frac{R_g}{R_g j\omega + 1} \underline{i} - \tilde{E} e^{j\omega t}$$

$$\emptyset = \underline{i} \left(R + \frac{R_g}{R_g j\omega + 1} \right) - \tilde{E} e^{j\omega t}$$

$$\underline{i} = \frac{\tilde{E} e^{j\omega t}}{R + \frac{R_g}{R_g j\omega + 1}}$$


$$i(t) = \text{Im}g(\underline{i})$$

↑ partie Imag car sin
partie Reel car cos

val moy de x


$$x(t) = \langle x(t) \rangle + x(t) \leftarrow \text{changement de repère}$$

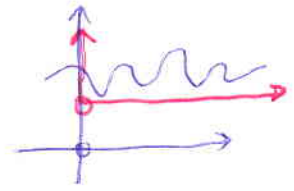↑ Global
↓ Statique continue
↓ superposition
↑ dynamique centrée en 0




repère global

Transformer un dipole en quadripole

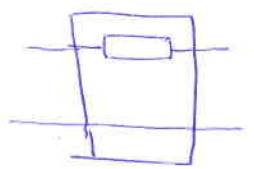

Bipolaire

NPN PNP

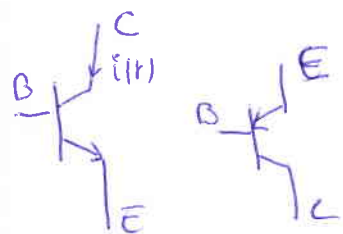

→ Travail sur le courant


→ Ampli.

NPN

$$I_E = I_C + I_B$$


$$\beta I_B = I_C$$

Statique

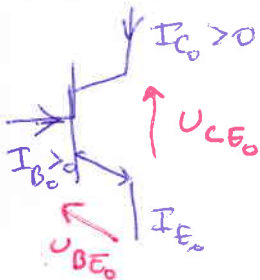

+

Vrai < 1 MHz Dynamique


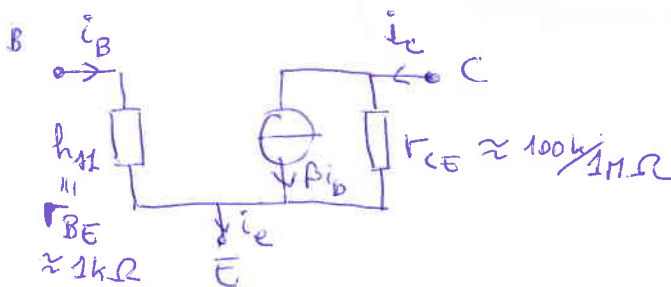



$U_{BE0} = 0,6V$ en passant
 $0,3V$

$$I_{C0} = \beta I_{B0}$$


$$I_{E0} = I_{C0} + I_{B0}$$

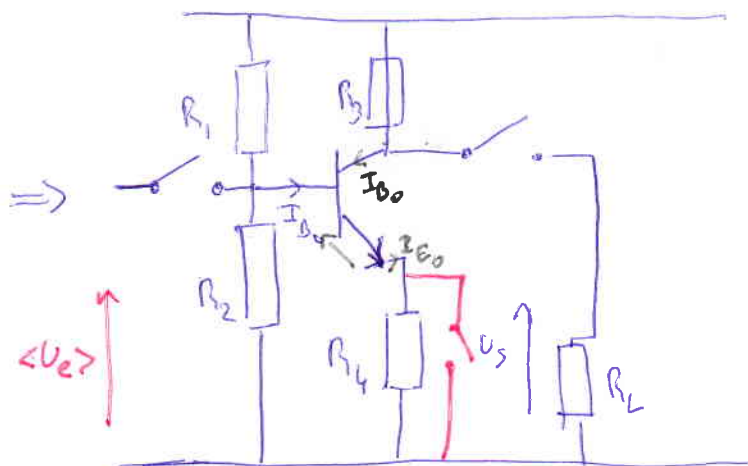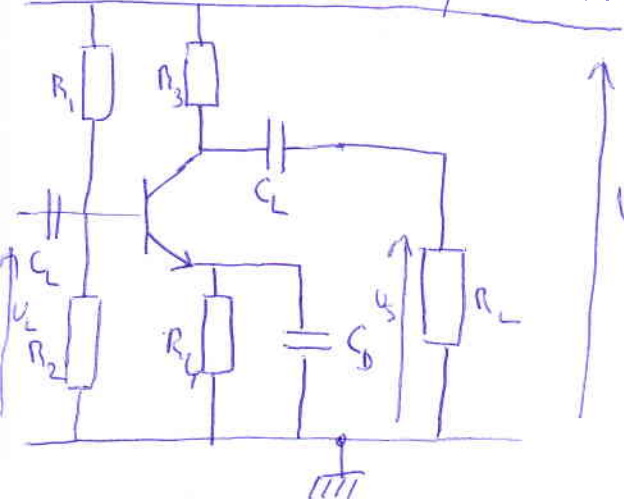Exo: Trouver le modèle statique $\langle X(t) \rangle$



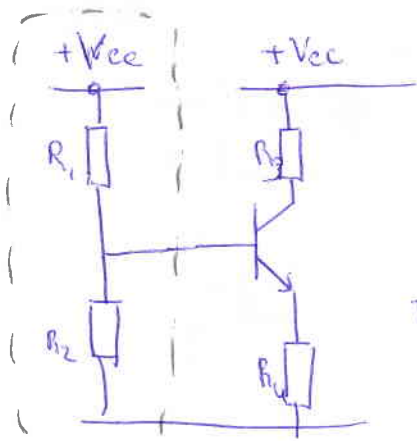


⇒
Thevenin

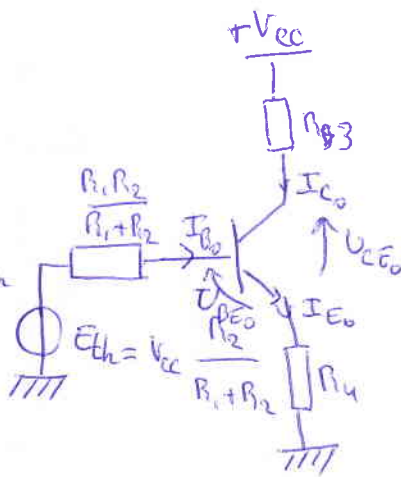


Calculer
 I_C, I_B, I_E, U_{CE}

Thevenin

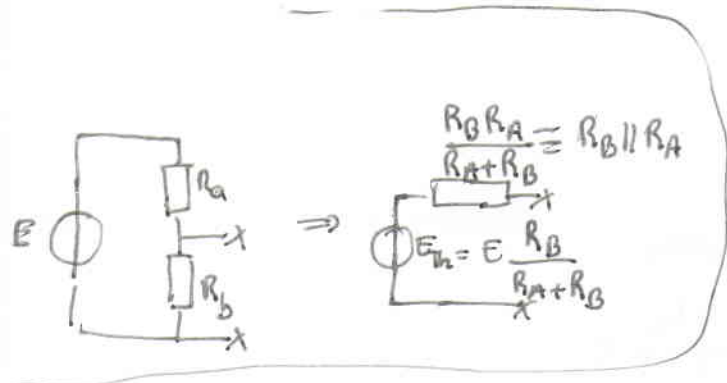

Loi des mailles:

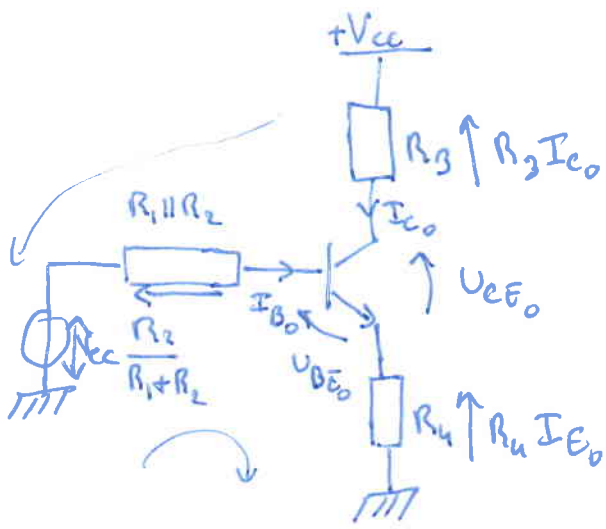

$$0 = R_3 I_{C_0} + U_{CE_0} + R_4 I_{E_0}$$

$$0 = R_3 I_{C_0} + R_1 \parallel R_2 I_{B_0} - V_{cc} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$0 = -V_{cc} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + R_1 \parallel R_2 I_{B_0} + R_4 I_{E_0} + U_{BE_0}$$

$$R_3 I_{C_0} + U_{CE_0} + R_4 I_{E_0} = R_3 I_{C_0} + R_1 \parallel R_2 I_{B_0} - V_{cc} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \textcircled{1}$$

$$R_3 I_{C_0} + R_1 \parallel R_2 I_{B_0} - V_{cc} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = -V_{cc} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + R_1 \parallel R_2 I_{B_0} + R_4 I_{E_0}$$

$$R_3 I_{C_0} = R_4 I_{E_0} \Leftrightarrow I_{E_0} = \frac{R_3 I_{C_0}}{R_4} \Leftrightarrow I_{C_0} = \frac{R_4 I_{E_0}}{R_3}$$

$$R_3 I_{C_0} + U_{CE_0} + R_4 I_{E_0} = -V_{cc} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + R_1 \parallel R_2 I_{B_0} + R_4 I_{E_0}$$

$$\textcircled{1}: U_{CE_0} + R_3 \beta I_{B_0} = R_1 \parallel R_2 I_{B_0} - V_{cc} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U_{CE_0} = -R_3 \beta I_{B_0} + R_1 \parallel R_2 I_{B_0} - V_{cc} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Leftrightarrow I_{B_0} = \frac{U_{CE_0} + V_{cc} \frac{R_2}{R_1 + R_2}}{R_3 \beta + R_1 \parallel R_2}$$

Loi des mailles :


Dans un repère x, y la surface est homogène à $x \neq y$.

Correction


$$I_{B_0} = \frac{E_{th} - U_{BE_0}}{\beta R_4 + R_{TH}} = \frac{I_{C_0}}{\beta}$$

$$U_{CE_0} = V_{CC} - R_4 \beta I_{B_0} - R_3 \beta I_{B_0}$$

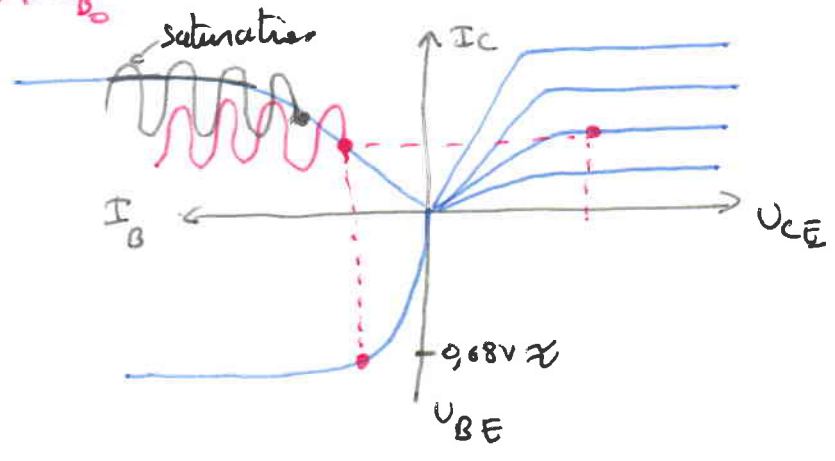Polarisation du transistor
 ↳ Eviter la saturation



2c(t) (dynamique)

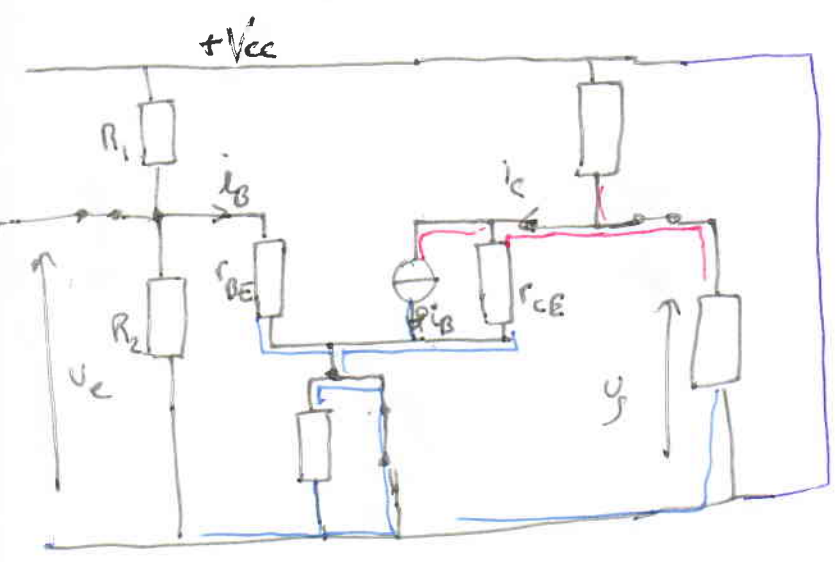

Condensateur de couplage
 statique : —
 dynamique : —○—

