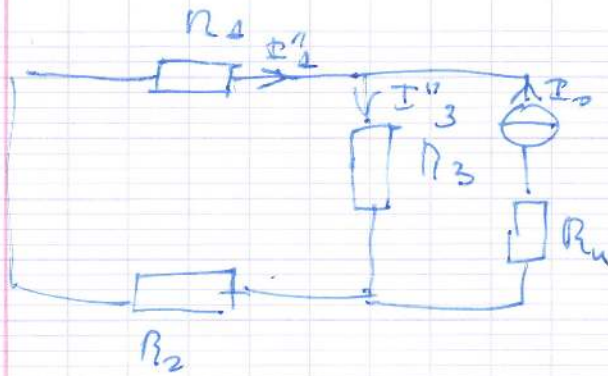



Electro
24/10





$$I_2'' = I_0 \times \frac{1}{\frac{R_1 R_2}{R_3} + \frac{1}{R_2 R_2}}$$

$$I_3'' = I_0 \times \frac{1}{\frac{R_3}{R_3} + \frac{1}{R_2 R_1}}$$
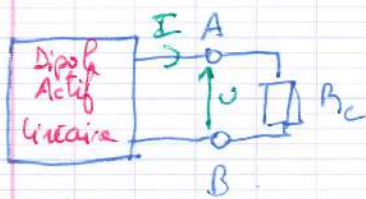
$$\frac{I_1''}{I_0} = \frac{I_0 R_3}{R_1 R_2 R_3}$$




1^{ere} Etape : Essai à vide

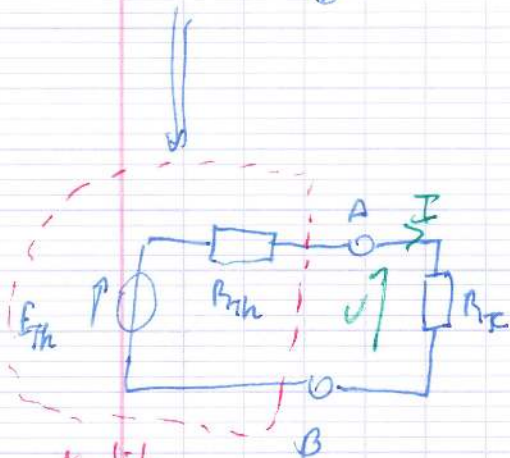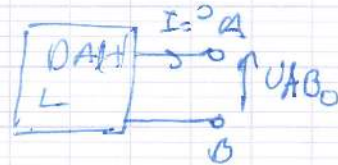

On débranche la charge, on annule tous les générateurs indépendants (non-linéaires)
On détermine la résistance eq vu de la bornes A et B

Modèle
Equiv
de Thévenin

2^e étape : R_{TH}

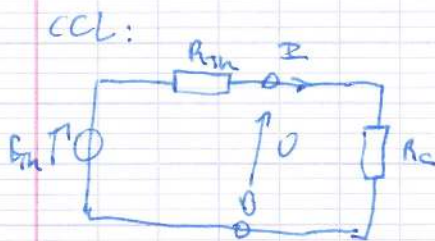


$$U = E_{Th} \times \frac{R_c}{R_{Th} + R_c}$$

$$E_{Th} = U_{AB_0}$$

$$R_{Th} = R_{eqAB}$$


1^{er} Etape: Essai à vide

$$U_{AB_0} = R_{eq} \times E \cdot I_1$$

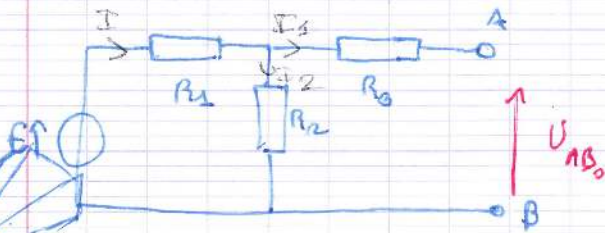

$$U_{AB_0} = E \times \frac{R_2}{R_2 + R_3}$$


2^e Etape:

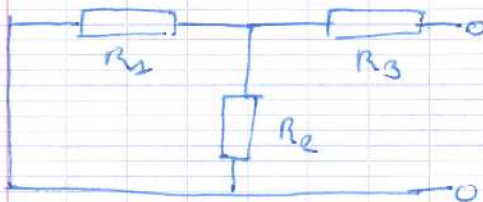

$$R_{eq AB} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$


1^{er} étape: Essai à vide

2)

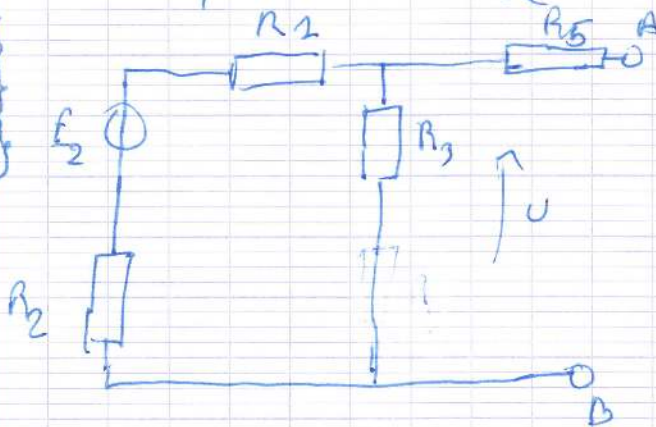


$$U_{AB_0} = E_2 \times \frac{R_3}{R_2 + R_2 + R_3} = 10 \times \frac{6}{12} = 5V$$

Electro
15/11

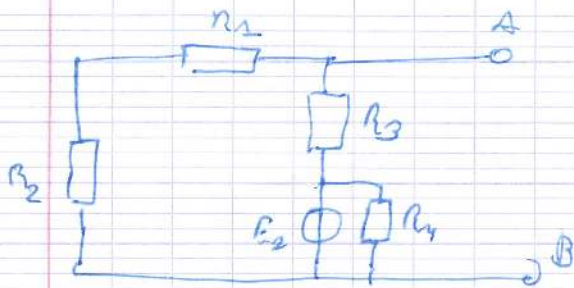


$$U''_{AB_0} = E_{2x}$$

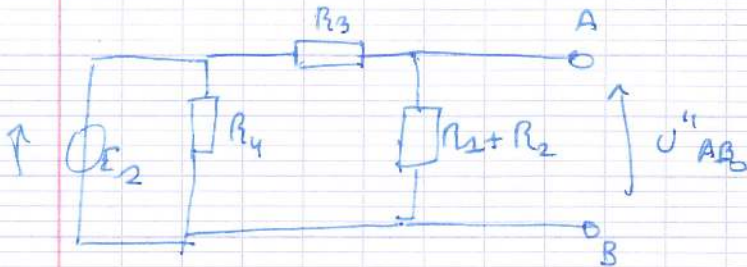

$$U''_{AB_0} = E_2 \times \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = 10 \times \frac{6}{12} = 5V$$


$$U_{AB_0} = U'_{AB_0} + U''_{AB_0} = 5V + 5V = 10V$$

2^a étape:

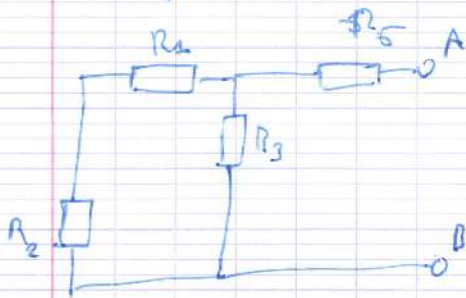

$$\frac{R_3(R_4 + R_5)}{R_3 + R_4 + R_5} + R_2 = R_{eqAB} = R_{th}$$


$$3 + 2 = 5k\Omega$$

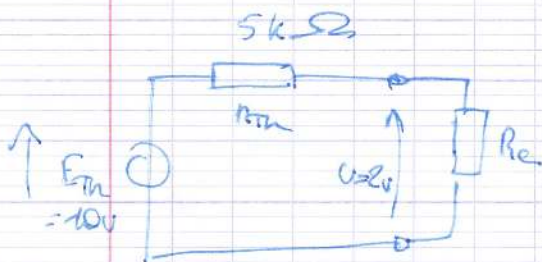



$$V = E_{th} \times \frac{R_e}{R_{th} + R_e}$$

V_a

$= 10V$

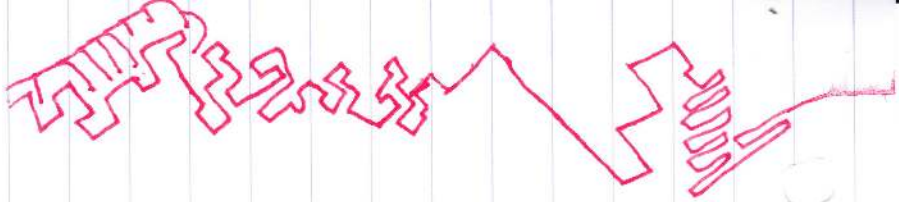

3)

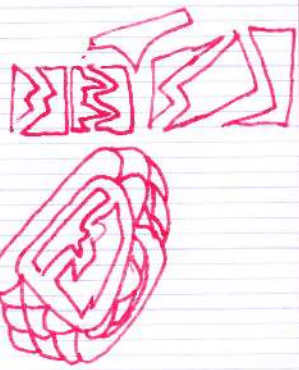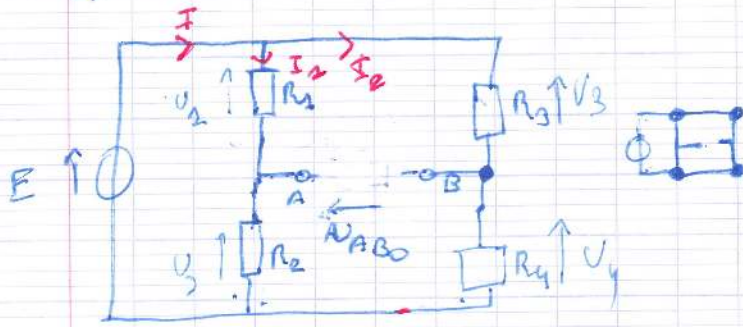

$$E - U_2 - U_4 = 0$$

$$E - U_3 - U_4 = 0$$

$$U_2 = R_2 \times I_1$$

$$U_1 = R_1 \times I_1$$

$$U_3 = R_3 \times I_2$$

$$U_4 = R_4 \times I_2$$

$$U_{AB0} = U_2 - U_4 = R_2 I_1 - R_4 I_2$$

$$U_{AB0} = -U_1 + U_3 = -R_1 I_1 + R_3 I_2$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$R_2 I_1 - R_4 I_2 = -R_1 I_1 + R_3 I_2$$

$$R_2 I_1 - R_4 I_2 + R_1 I_1 - R_3 I_2 = 0$$

$$I_1 (R_1 + R_2) - I_2 (R_3 + R_4) = 0$$

$$U_{AB0} = R_2 I_1 - R_4 I_2$$

$$E = R_1 I_1 + R_2 I_1$$

$$E = R_3 I_2 + R_4 I_2$$

$$U_{AB0} = R_2 I_1 - R_4 I_2$$

$$E = R_1 I_1 + R_2 I_1$$

$$E = I_1 (R_1 + R_2)$$

$$R_1 I_1 + (R_2 I_1) - R_3 I_2 - (R_4 I_2) = 0$$

$$I_1 = \frac{E}{R_1 + R_2}$$





$$U_{AB0} + R_1 I_1 - R_3 I_2$$

$$E = R_3 I_2 + R_4 I_2$$

$$I_2 = \frac{E}{R_3 + R_4}$$


$$U_{AB0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E - \frac{R_4}{R_3 + R_4} E$$

3.6) $R_{th} = \frac{U}{I}$

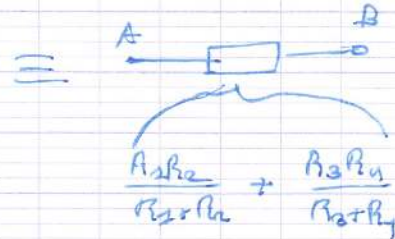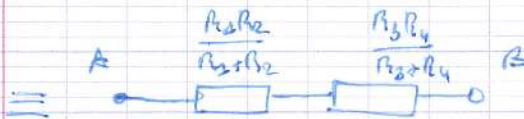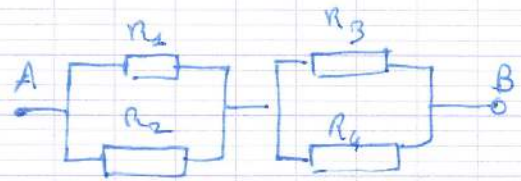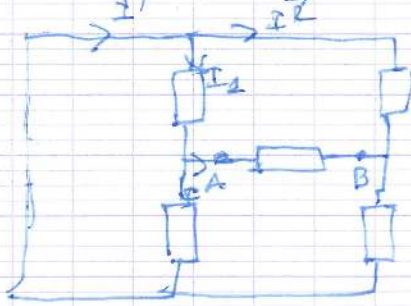

On applique le théorème de Thévenin.

1^{er} : Essai à vide

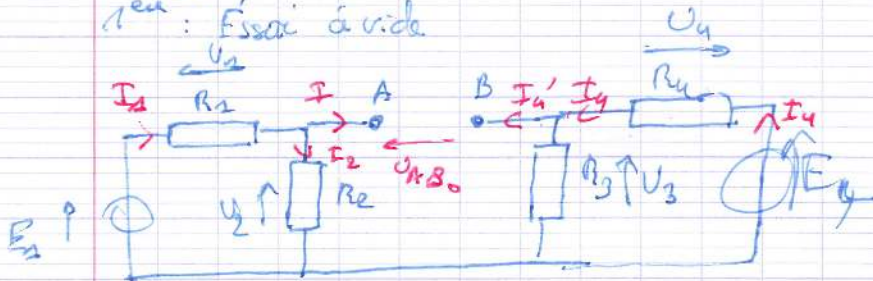

$$E_1 - U_1 - U_2 = 0$$

$$E_4 - U_4 - U_3 = 0$$

$$U_{AB_0} = -U_2 + U_3 = 0$$

$$I_1 = I_2$$

$$U_1 = R_1 \times I_1$$

$$U_2 = R_2 \times I_2$$

$$U_3 = R_3 \times I_3$$

$$U_4 = R_4 \times I_4$$

$$U_{AB_0} = R_2 \times I_2 + R_3 \times I_3$$

$$E_1 = R_1 \times I_1 + R_2 \times I_2$$


$$E_4 - R_4 \times I_4 = R_3 \times I_3$$

$$U_{AB_0} = \frac{R_2}{R_1+R_2} E_1 - \frac{R_3}{R_3+R_4} E_4$$


$$I_1 = \frac{E_1}{R_1+R_2}$$

$$I_4 = \frac{-E_4}{R_3+R_4}$$

2^{ème} étape :

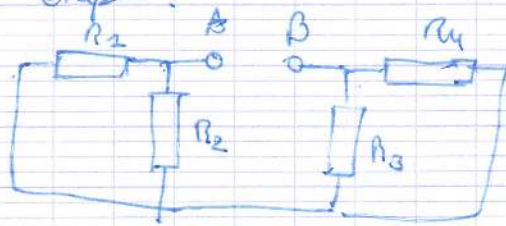
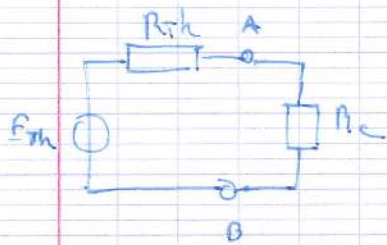
$$R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}$$



$$I = 0 \Leftrightarrow E_{TH} = 0$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} E_2 - \frac{R_3}{R_3 + R_4} E_4 = 0$$


$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} E_2 = \frac{R_3}{R_3 + R_4} E_4$$

$$R_2 (R_3 + R_4) E_2 = R_3 (R_1 + R_2) E_4$$

$$E_2 = \frac{R_3 (R_1 + R_2) E_4}{R_2 R_4}$$

$$E_4 = \frac{R_2 (R_3 + R_4) E_2}{R_3 R_2}$$

5) a) 1^{ère} étape: Essai à vide

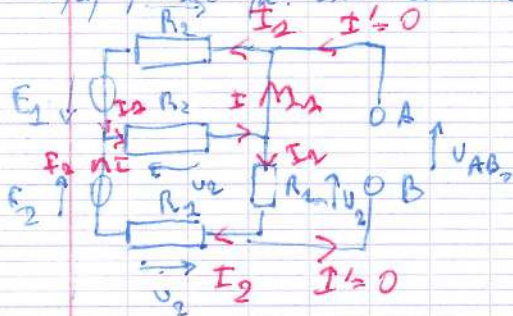


$$U_{AB0} = U_2$$

$$U_{AB0} = U_2 - E_1 + E_2 + U_1$$

$$E_1 = 2U_2 - E_2 - U_2 - U_2 + U_2$$

Théorème de Norton

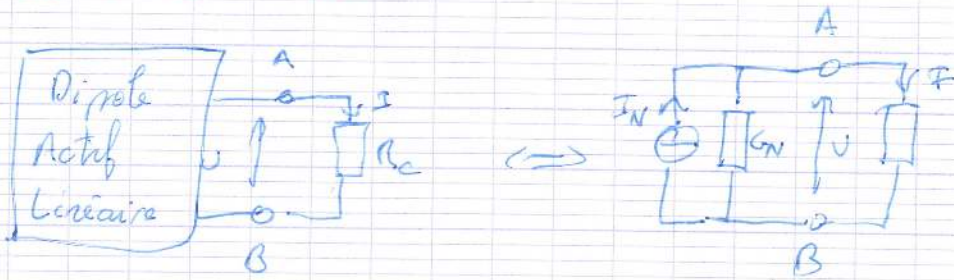

Pour appliquer le théorème de Norton, on procède en 3 étapes.

1^{ère} étape: Essai en court-circuit


On débranche la charge, on la remplace par un fil et on détermine l'intensité du courant dans

2^{ème} étape: Essai à vide

on débranche la charge, on annule toute les sources et on détermine la résistance équivalente entre les bornes A et B

3^{ème} étape: Conclusion

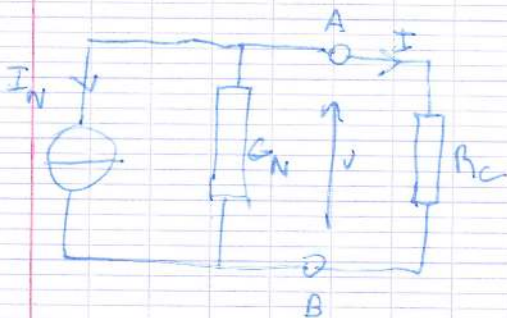On obtiens le modèle équivalent de Norton



$$I_N = I_{cc}$$

$$G_N = \frac{1}{R_{ABog}}$$


$$U = R_c \cdot I$$

$$I = I_N \cdot \frac{1/R_c}{1/R_c + G_N}$$


$$I = I_N \times \frac{R_N}{R_N + R_c}$$

$$I = I_N - G_N \cdot U$$

Exercice n°5

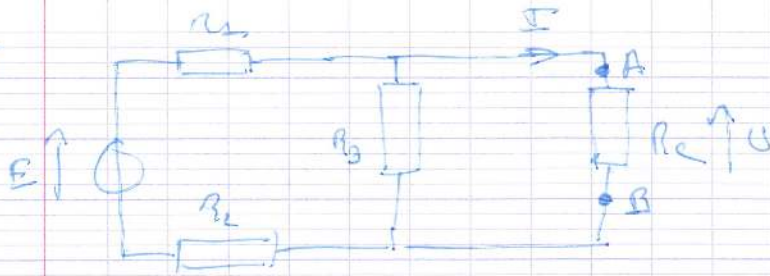

Etape 1:

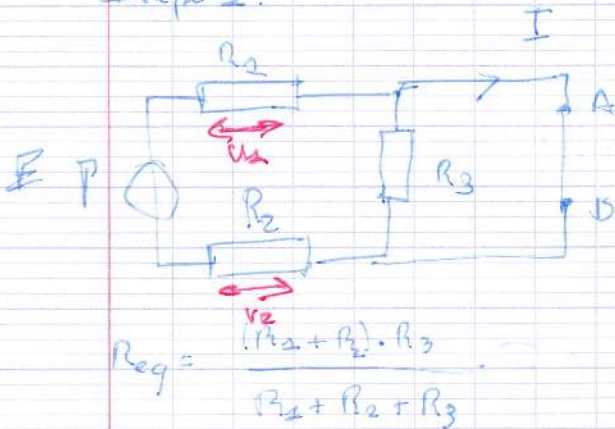

$$E - U_1 - U_2 = 0$$

$$U_1 = R_1 I_{cc}$$

$$U_2 = R_2 I_{cc}$$


$$E - R_1 I_{cc} - R_2 I_{cc} = 0$$

$$E - I_{cc} (R_1 + R_2) = 0$$

$$I_{cc} = \frac{E}{R_1 + R_2}$$

2^e etape $\left\{ G_N = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{(R_1 + R_2) R_3}$

Etape 3:

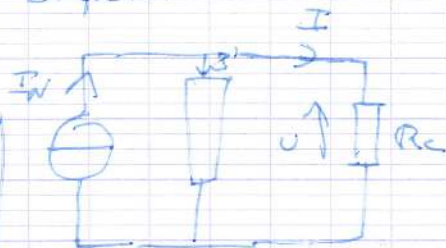

$$I = I_N \times \frac{R_N}{R_N + R_c}$$

$$= \frac{1}{30} \times \frac{150}{150 + 100}$$






$$= \frac{150}{7500} = \frac{15}{750} = \frac{5}{250} = \frac{1}{50} \text{ A}$$

$$G_N = \frac{100 + 200 + 300}{(100 + 200) \cdot 300}$$



$$G_N = \frac{1}{1500} \text{ S} \quad R_N = 1500 \text{ } \Omega$$

$$I_N = \frac{10}{300} = \frac{1}{30} \text{ A}$$

2)

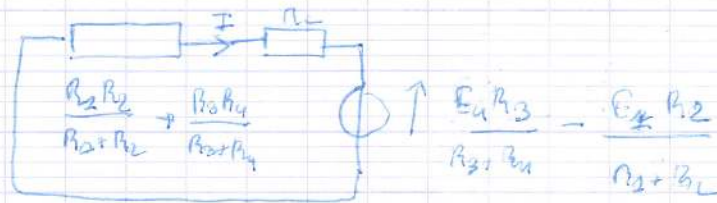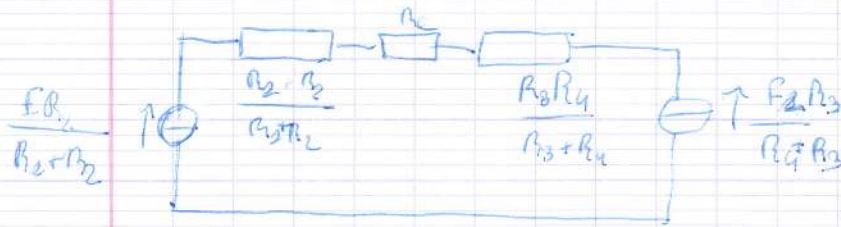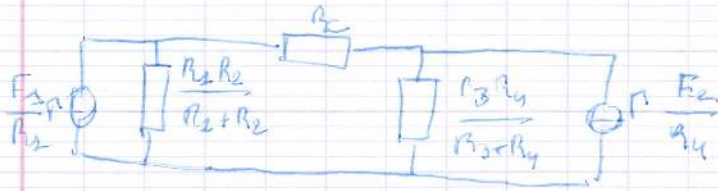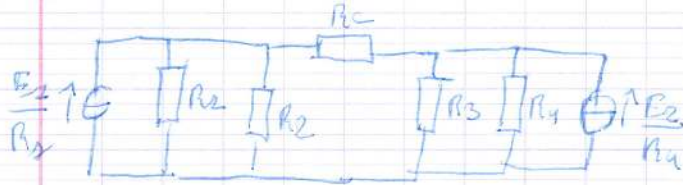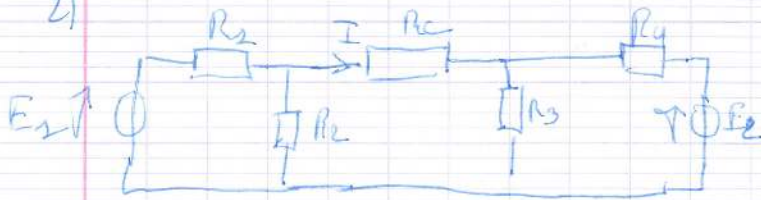

4

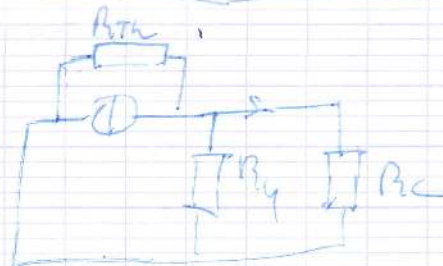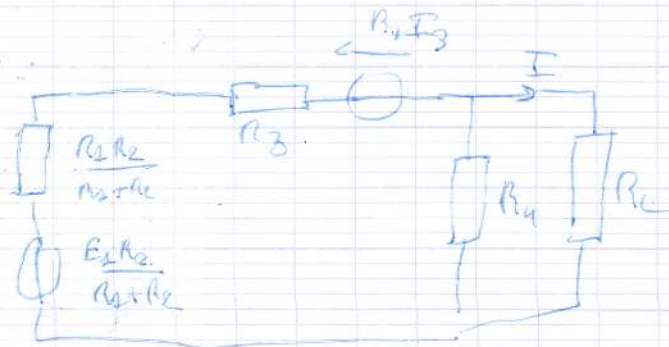


$$U = R_3 \cdot I_3 = R_3 (I_1 - I_2)$$

$$= R_3 \left(\frac{U_2}{R_2} - \frac{U_2}{R_2} \right) = R_3 \left(\frac{E_1 - U}{R_2} - \frac{E_2 - U}{R_2} \right)$$

$$U = \frac{R_3 E_1}{R_2} - \frac{R_3 U}{R_2} - \frac{E_2 R_3}{R_2} + \frac{R_3 U}{R_2}$$



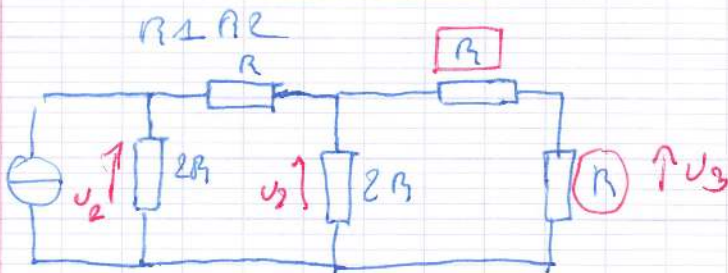
$$\frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3} = R_3 (E_2 R_2 - E_2 R_1)$$




$$U_3 = U_2 \times \frac{R}{R+R}$$

$$U_3 = \frac{U_2}{2} = 0,5 V$$

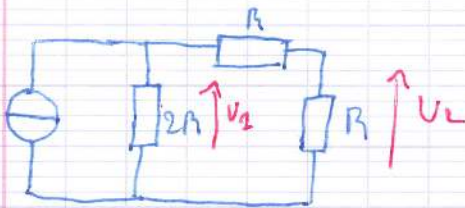
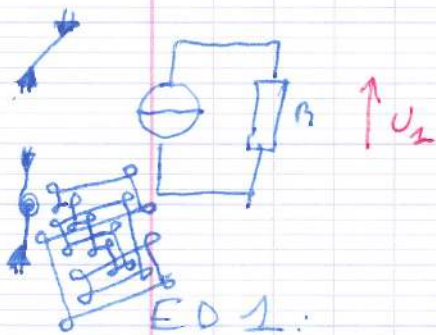
$$U_2 = U_2 \times \frac{R}{R+R} = \frac{U_2}{2} = 1$$



$$U_2 = R \times I = 2V$$

Loi des nœuds

$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$I' = I_1 + I_2$$

Loi des mailles

$$E - U_2 = 0$$

$$E - U_2 - U = 0 \quad \text{ou} \quad U_2 = R_2 \cdot I_2$$

$$E_2 - U = 0$$

$$E - U_2 - E_2 = 0$$

$$U_2 - U_2 - E_2 = 0$$

Loi d'Ohm

$$U = R_3 I_3$$

$$U_1 = R_1 \cdot I_1$$

$$E - U_2 - U = 0$$

$$I_3 = I_2 + I$$

$$I_2 = I_3 - I$$

$$E - R_2 \cdot I_2 = U$$

$$E - R_2 (I_3 - I) = U$$

$$E - R_2 \left(\frac{U}{R_3} - I \right) = U$$

$$E - R_2 \cdot \frac{U - IR_3}{R_3} = U$$

$$E - R_2 \cdot \frac{U - IR_3}{R_3} \Leftrightarrow E - R_2 \cdot \frac{U}{R_3} - I$$

$$\Leftrightarrow E - \frac{R_2 \cdot U}{R_3} - I$$

$$E - U_2 - U = 0$$

$$I_2 + U_2 - U_2 = 0 \Leftrightarrow \frac{R_3 E - R_2 \cdot U - IR_3}{R_3}$$

$$I_2 = I$$

$$U = R_3 \left(I + \frac{E - U}{R_2} \right)$$

$$U = \frac{R_2 + R_3 + R_2 R_3 I}{R_2 + R_3}$$

II (1)

$$I_2 = I_3$$

$$I' = I_1 + I_2$$

$$E - U_2 - U = 0 \neq$$

$$E - U_2 = 0$$

$$U_2 = R_1 \cdot I_1$$

$$U_2 = R_2 \cdot I_2 \neq$$

$$U_3 = R_3 \cdot I_2$$

$$U = R_3 \cdot I_2$$

$$U = \frac{R_3}{R_2} \cdot U_2$$


$$U = \frac{R_3}{R_2} \cdot (E - U)$$

$$U \left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right) = \frac{R_3}{R_2} E$$

$$U \left(\frac{R_2 + R_3}{R_2} \right) = \frac{R_3}{R_2} E$$

$$U = \frac{R_3 E}{R_2 + R_3}$$

2) 1^{ère} étape:

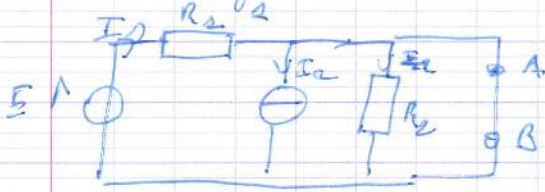

$$E - U_1 = 0$$


$$U_2 = R_2 I_{cc}$$

$$I_2 = I_1 + I_{cc}$$

$$E - R_1(I_1 + I_{cc}) = 0$$


$$I_{cc} = \frac{E}{R_1} - I_1$$

2^e étape:

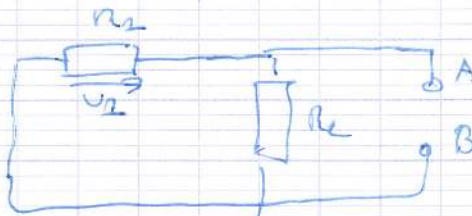


$$R_{eq} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}$$

3) 1^{ère} étape

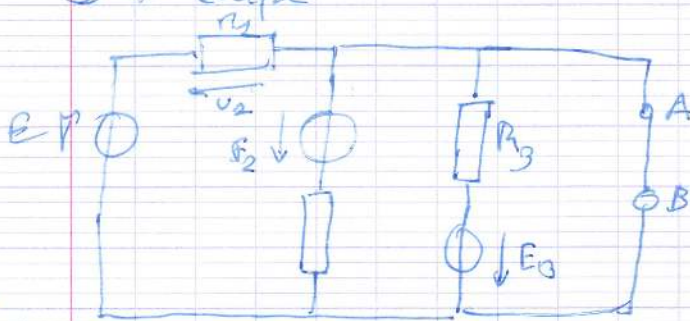


$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Théorème de
superposition:

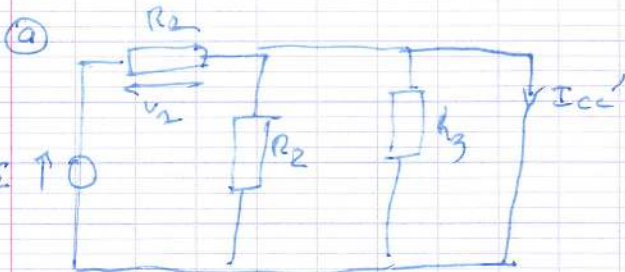

$$I_{cc}' = \frac{E_1}{R_2}$$

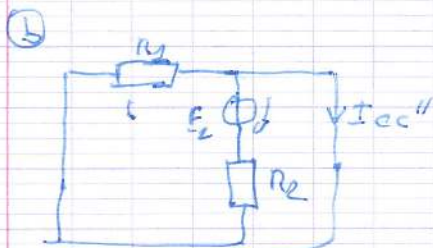

$$I_{cc}'' = -\frac{E_2}{R_2}$$




$$I_{cc}''' = -\frac{E_3}{R_3}$$

$$I_{cc} = \frac{E_1}{R_2} - \frac{E_2}{R_2} - \frac{E_3}{R_3} = \frac{E_1 R_2 R_3}{R_2 R_2 R_3} - \frac{E_2 R_2 R_3}{R_2 R_2 R_3} - \frac{E_3 R_2 R_3}{R_2 R_2 R_3}$$

$$I_{cc} = \frac{E_1 R_2 R_3 - E_2 R_2 R_3 - E_3 R_2 R_3}{R_2 R_2 R_3} = \frac{R_2 R_2 R_3 \left(\frac{E_1}{R_2} - \frac{E_2}{R_2} - \frac{E_3}{R_3} \right)}{R_2 R_2 R_3}$$


2^e étape

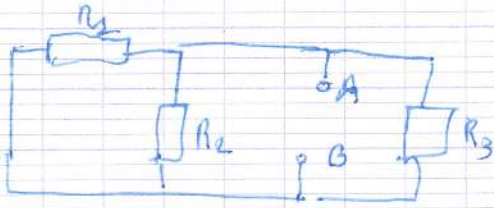

$$R_N = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

$$G_N = \frac{R_2 + R_3}{R_2 R_3}$$

3^e étape

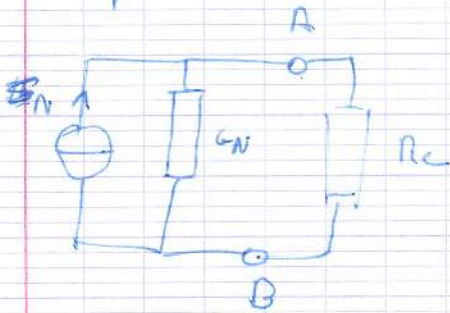

$$\frac{1}{R_N} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}{R_1 R_2 R_3}$$

$$I = I_N \times \frac{R_N}{R_N + R_L}$$


$$I = \left(\frac{E_1}{R_1} - \frac{E_2}{R_2} - \frac{E_3}{R_3} \right) \times \frac{\frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}}{\frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} + R_L}$$

AN

$$I = \left(\frac{10V}{4} - \frac{0}{3} - \frac{15}{6} \right) \times \frac{\frac{72}{13}}{\frac{72}{13} + 2}$$


$$I = -3 \times \frac{36}{49} = \frac{-108}{49} \times 10^{-3} \text{ A}$$

4) I^{cc} en étape :

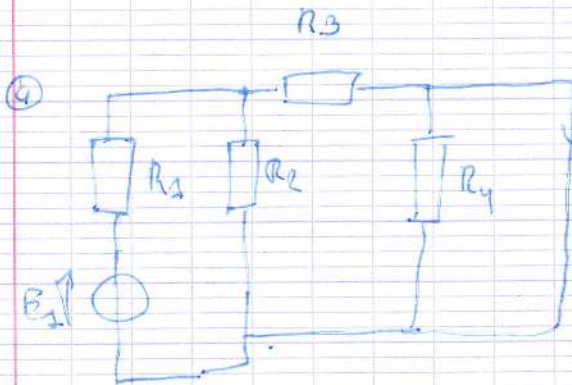

$$I_{cc} = \frac{E_1}{R_2 + R_3}$$

Théorème de superposition :

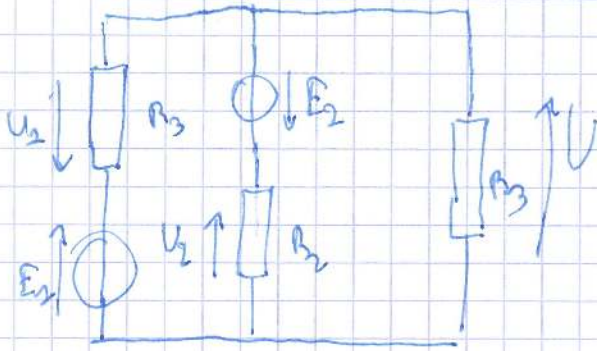

1) $E_2 = 0$

$$E_2 - U_2 + U' = 0$$

$$U_2 - U_2 - E_2$$

$$E_2 - U_2 - U_2 = 0$$

$$U + U_2 = 0$$

$$U' = R_2 \times I - E_2$$

$$U_2 = R_1 \times I_0$$

$$U_2 = R_2 \times I$$

$$U' = R_3 \times I_1$$

$$I = I_0 + I_1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I = I_0 + I_1 \\ I = \frac{U_2}{R_1} + \frac{U'}{R_3} \end{array} \right.$$

$$U' = R_2 \times \left(\frac{U_2}{R_1} + \frac{U'}{R_3} \right) - E_2$$

$$U' \left(\frac{R_2 U_2}{R_1} + \frac{R_2 U'}{R_3} - E_2 \right)$$


$$U' \frac{R_2 U'}{R_3} = \frac{R_2 U_2}{R_1} - E_2$$

$$U' = \frac{\frac{R_2 U_2}{R_1} - E_2}{1 - \frac{R_2}{R_3}} = \frac{\frac{R_2 U_2}{R_1} - E_2}{\frac{R_3 - R_2}{R_3}}$$

$$U_2 = \left(\frac{R_2 U_2}{R_1} - E_2 \right) \left(\frac{R_3}{R_3 - R_2} \right)$$


$$U_2 = \frac{R_2 U_2 R_3}{R_1 (R_3 - R_2)} - \frac{E_2 R_3}{R_3 - R_2}$$

Electro
13/12

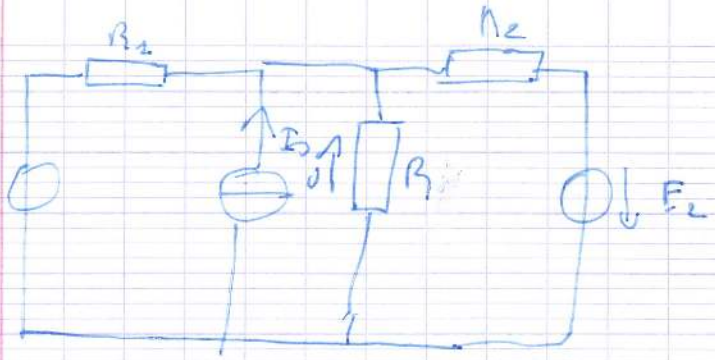

$$U = \frac{\frac{E_1}{R_1} + I_0 - \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

Théorème de Millman

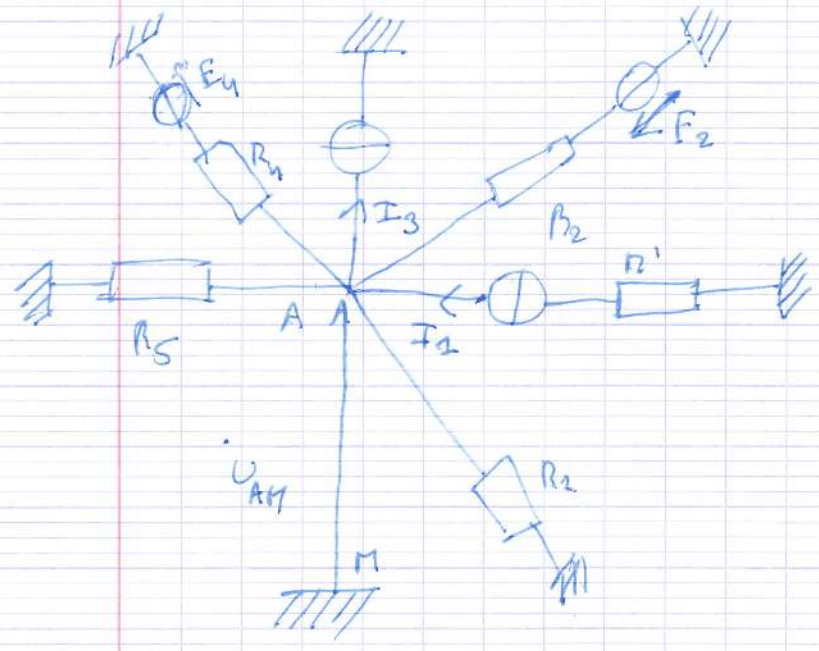

$$U = \frac{\sum_k \frac{E_k}{R_k} + \sum I_0}{\sum_k \frac{1}{R_k}}$$

