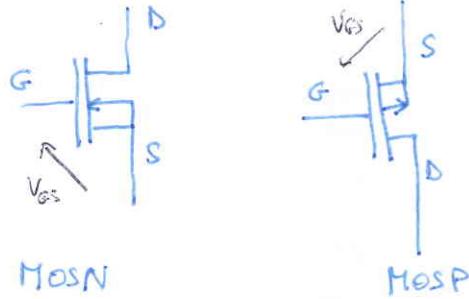


## Transistors MOS: Mos : Metal Oxide Semi-Conductor

14/03/07




MOSN: Bloqué si  $V_{GS} = 0V$   
Conducteur si  $V_{GS} = 5V$

MOSP: Bloqué si  $V_{GS} = DV$   
Conducteur si  $V_{GS} = -5V$


Mémo technique:  
 MOSP  $\rightarrow$  la flèche Pointe  
 MOSN  $\rightarrow$  la flèche Ne pointe pas.
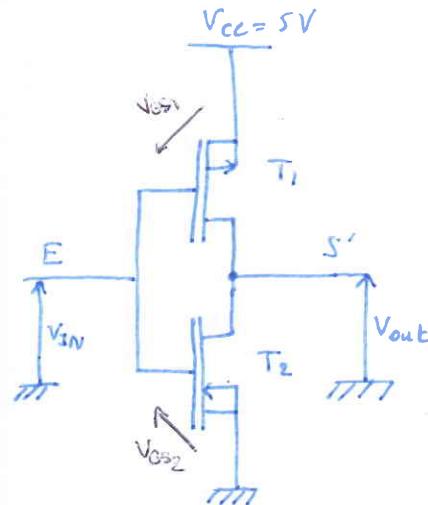
## Portes logiques en technologie CMOS: CMOS: Complementary MOS




$V_{IN} = 0V$ :

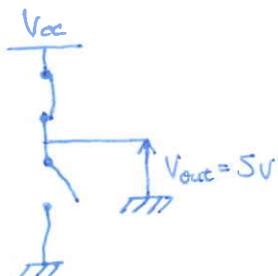- $V_{GS1} = 0 - V_{CC} = -5V \Rightarrow T_1$  conducteur
- $V_{GS2} = 0 - 0 = 0V \Rightarrow T_2$  Bloqué




$V_{IN} = 5V$ :

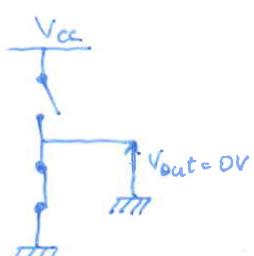- $V_{GS1} = 5 - V_{CC} = 0V \Rightarrow T_1$  Bloqué
- $V_{GS2} = 5 - 0 = 5V \Rightarrow T_2$  Conducteur




C'est une porte Non

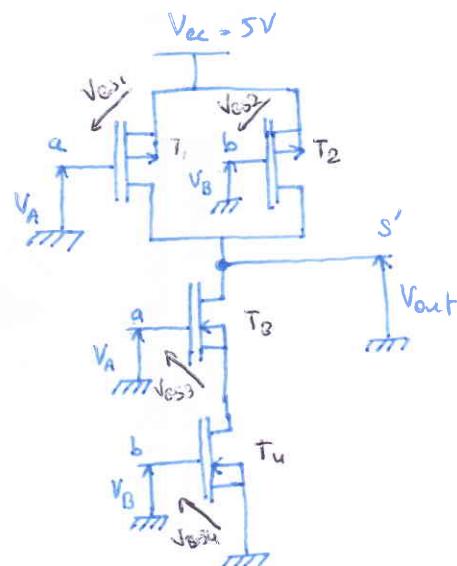


$V_A = 0V$  et  $V_B = 5V$ :

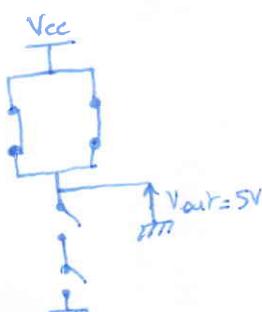- $V_{GS1} = 0 - V_{CC} = -5V \Rightarrow T_1$  Conducteur
- $V_{GS2} = 0 - V_{CC} = -5V \Rightarrow T_2$  Conducteur
- $V_{GS3} = 0 - 0 = 0V \Rightarrow T_3$  Bloqué
- $V_{GS4} = 0 - 0 = 0V \Rightarrow T_4$  Bloqué




$V_A = 5V$  et  $V_B = 0V$ :

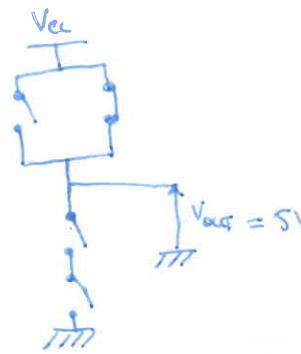- $V_{GS1} = 5 - V_{cc} = 0V \Rightarrow T_1$  Bloqué
- $V_{GS2} = 0 - V_{cc} = -5V \Rightarrow T_2$  conducteur
- On ne peut pas calculer  $V_{GS3}$
- $V_{GS4} = 0 - 0 = 0V \Rightarrow T_4$  Bloqué




$V_A = 0V$  et  $V_B = 5V$ :

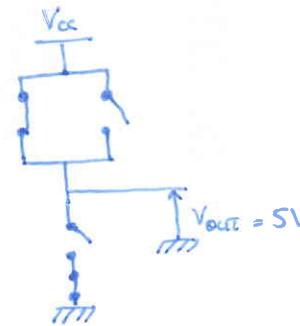- $V_{GS1} = 0 - V_{cc} = -5V \Rightarrow T_1$  Conducteur
- $V_{GS2} = 5 - V_{cc} = 0V \Rightarrow T_2$  Bloqué
- $V_{GS3} = 0 - 0 = 0V \Rightarrow T_3$  Bloqué
- $V_{GS4} = 5 - 0 = 5V \Rightarrow T_4$  Conducteur



$V_A = 5V$  et  $V_B = 5V$ :

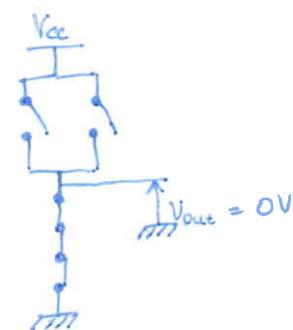- $V_{GS1} = 5 - V_{cc} = 0V \Rightarrow T_1$  Bloqué
- $V_{GS2} = 5 - V_{cc} = 0V \Rightarrow T_2$  Bloqué
- $V_{GS3} = 5 - 0 = 5V \Rightarrow T_3$  Conducteur
- $V_{GS4} = 5 - 0 = 5V \Rightarrow T_4$  Conducteur



| $E_A$ | $E_B$ | $S$ |
|-------|-------|-----|
| 0     | 0     | 1   |
| 1     | 0     | 1   |
| 0     | 1     | 1   |
| 1     | 1     | 0   |

Porte | NON-ET  
NAND

$T_1 // T_2 \rightarrow$  Complémentarité  
 $T_3 + T_4$

$V_{out} = V_{cc}$  si ( $T_1$  Cond) ou ( $T_2$  Cond)


si ( $V_{GS1} = -5V$ ) ou ( $V_{GS2} = -5V$ )

si ( $V_A = 0V$ ) ou ( $V_B = 0V$ )


si ( $a=0$ ) ou ( $b=0$ )

$$S' = \overline{a} + \overline{b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$$

Ex: ①

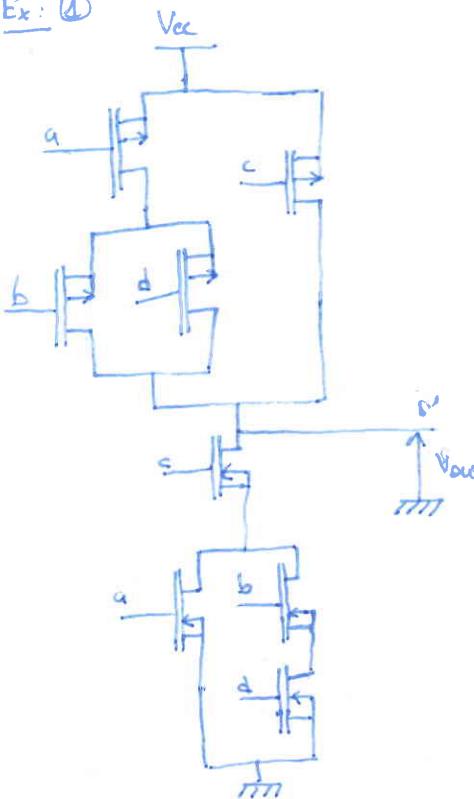

②



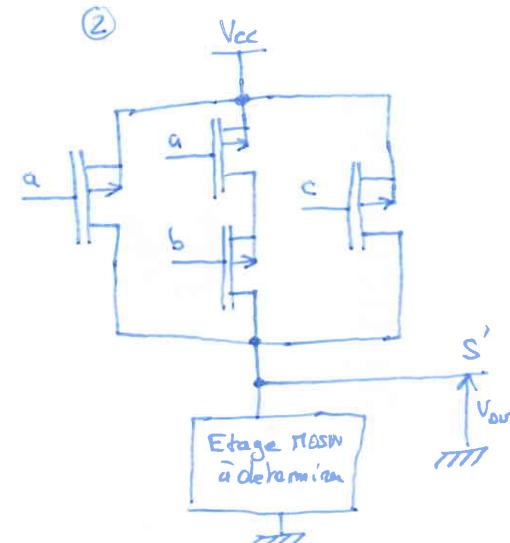


Fonction logique en tech CMOS


1) Equation logique

2) Simplification de l'équation du ①

3) Schéma complet simplifié

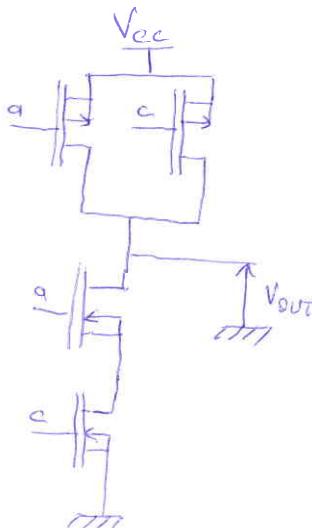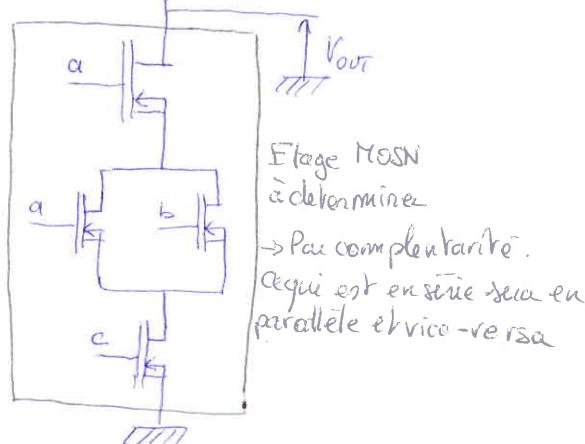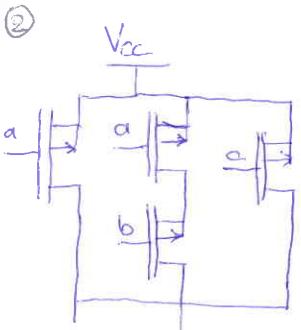

(3)

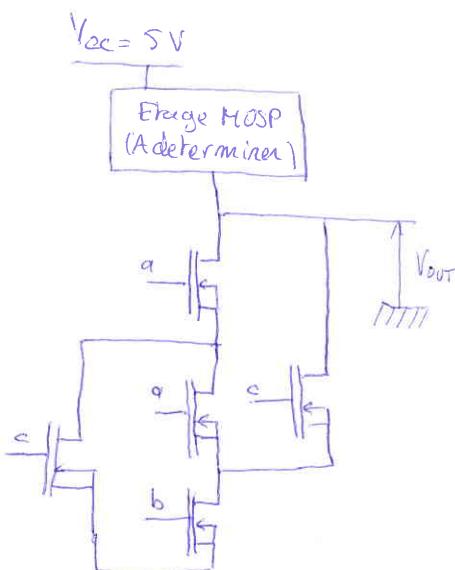

$$\begin{aligned}
 S &= (a \cdot (c + (a \cdot b))) + (b \cdot c) \\
 S &= (\bar{a} + (\bar{c} \cdot (\bar{a} + \bar{b}))) \cdot (\bar{b} + \bar{c}) \\
 S &= (\bar{a} + (\bar{c}\bar{a} + \bar{c}\bar{b})) \cdot (\bar{b} + \bar{c}) \\
 S &= \bar{a}\bar{b} + \bar{a}\bar{c} + \cancel{\bar{b}\bar{a}} + \cancel{\bar{b}\bar{c}} + \cancel{\bar{c}\bar{a}} + \cancel{\bar{c}\bar{b}} \\
 S &= \bar{a}\bar{b} + \bar{a}\bar{c} + \bar{b}\bar{c} \\
 S &= \bar{a}(\bar{b} + \bar{c}) + \bar{b}\bar{c}
 \end{aligned}$$

